

طراحی فیلترهای مجتمع

از RF تا DC

مؤلف

سید مجتبی عطاردی

نیاز دانش

پیشگفتار

کتاب پیش رو حاصل حدود ۱۰ سال تدریس درس "طراحی فیلترهای مجتمع" در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف است. با توجه به آن که این درس برای دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود، مطلب آن دستخوش تغییرات سالانه بوده است. در نهایت، آنچه در کتاب آمده تقریباً سه سال است بدون تغییر تدریس می شود و مطلب آن برای یک نیم سال آموزشی ۱۴ تا ۱۶ هفته ای مناسب است. فصل اول کتاب شامل کلیات و مقدمات فیلتر و ستر مدار است که عموماً در دوره کارشناسی به عنوان درس فیلتر و ستر مدار ارائه می گردد. این خلاصه، یادآوری مناسبی برای دانشجویان بوده و پیش نیاز لازم را برای درک فصل های بعدی فراهم می نماید. در فصل دوم به فیلترهای فعال مقاومتی - خازنی مجتمع (Active-RC) پرداخته شده است. اگرچه این بخش یکی از مباحث مورد آموزش در درس فیلتر و ستر مدار است؛ ولی با رویکرد فیلترهای مجتمع و در نظر گرفتن ویژگی های مجتمع سازی نظیر امور غیر ایدهآل قطعات و عوامل پارازیتی ناشی از مجتمع سازی نبوده است. در این فصل، تمامی عوامل غیر ایدهآل در تقویت کننده عملیاتی و در مقاومت و خازن مورد بررسی قرار گرفته و ملاحظات لازم در این زمینه در طراحی و ساخت تبیین شده است؛ همچنین به معرفی فیلترهای فعال مختلط نیز پرداخته شده است. در فصل سوم، فیلترهای فعال کلید - خازنی (Switched-Capacitor) و خواص و برتری های آن مورد بحث قرار گرفته و بطور کلی تکنیک های کلید خازنی جهت طراحی مدارهای سیگنال - مختلط (Mixed-Signal) ارائه شده است؛ همچنین فیلترهای تمام تفاضلی (Fully Differential) نیز معرفی شده و مزیت های آن ها نسبت به مدارهای تک و رودی - تک خروجی (Single-ended) بیان شده است. تمامی عوامل غیر ایدهآل نیز، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و روش های خشی کردن و یا کاهش آن ها جهت بهینه سازی طراحی بیان شده است. در فصل چهارم، مدارها و فیلترهای چند مسیره، که ترکیبی از فیلتر زمان پیوسته (مثل RC) و فیلتر زمان گسسته یا کلید - خازنی (Sampled- data) می باشد، مورد بحث مفصل قرار گرفته و تمامی مبانی تحلیل و طراحی این نوع جدید از فیلترهای آنالوگ مورد بحث قرار گرفته است؛ همچنین اثرات مخرب و غیر ایدهآل ذاتی این نوع ساختار فیلتری مورد مطالعه قرار گرفته و روابط و مدل های ریاضی لازم در این زمینه تبیین شده است. به علاوه استفاده از ساختار مدارهای چند مسیره به عنوان یک تکنیک برای طراحی مدارهای آنالوگ و بلوك های مختلف مداری خصوصاً در حوزه های فرکانس بالا و فرکانس رادیویی تبیین شده است. در فصل پنجم، فیلترهای فعال تراسانا - خازن به عنوان ساختاری

از فیلترهای آنالوگ مانند تغییردهنده فاز و یا تأخیر برای فرکانس‌های بالا و قابل تنظیم بطور مبسوط مورد بحث قرار گرفته و مثال‌های زیاد طراحی علاوه بر فیلتر در استفاده از این ساختار آورده شده است. علاوه بر طراحی فیلتر با ساختار ترا رسانا-خازن، طراحی ترا رساناهای خطی و نیز با سرعت بالا و تکنیک‌های مختلف طراحی همراه با مثال‌های گوناگون توضیح داده شده است. تمامی عوامل غیرایده‌آل نظری نیز، خطسانی، عوامل مخرب ناشی از قطب‌های غیرمطلوب و راه‌های اصلاح آن‌ها نیز توضیح داده شده است. در فصل ششم، تنظیم خودکار فرکانس و ضریب کیفیت‌ها فیلترهای مجتمع تشریح شده و مدار کامل یک فیلتر مجتمع همراه با تنظیم فرکانس و ضریب کیفیت نشان داده شده و روش‌های مختلف تنظیم خودکار و دستی مورد بحث قرار گرفته است.

به عنوان مطالب کمک درسی در انتهای کلیه فصل‌ها، مسائل گوناگون آورده شده است که اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی که از این کتاب به عنوان مرجع استفاده می‌کنند می‌توانند جزو حل مسائل را از طریق ارسال ایمیل به مؤلف تهیه نمایند. به علاوه مورد استفاده قرار گرفته شده در انتهای هر فصل آورده شده است. همچنین اسلامیدهای درس به زبان انگلیسی موجود است که اساتید محترم می‌توانند از طریق پست الکترونیک زیر آن را دریافت نمایند.

لازم می‌دانم از دانشجویان و اساتید محترمی که با اصلاحات خود در بازبینی‌های متعدد کتاب زحمت کشیدند قدردانی نمایم. به خصوص سرکار خانم زیبا فاضل و آقای سیاوش کنعانیان که زحمت زیادی در تهیه، ویراستاری و چاپ کتاب کشیدند مستحق ستایش ویژه هستند. همچنین از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شریف، آقایان محمدعادل و محمد عارف رحیمیان، حمیدرضا نقیب، امیرحسین افشارزاد و حسین مقدس برای ویرایش و اصلاح شکل‌های کتاب تشکر می‌نمایم.

از اساتید بزرگوار، دانشجویان و مهندسانی که به هر نحوی کتاب را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند خواهشمندم نظرات و رهنمودهای سازنده خود را به آدرس الکترونیک زیر ارسال فرمایند تا در چاپ‌های بعدی کتاب مورد ملاحظه قرار گیرد.

با تشکر

سید مجتبی عطاردی

مردادماه ۱۳۹۶

atarodi@sharif.edu

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>شماره صفحه</u>
فصل ۱ مبانی فیلترهای آنالوگ	۱۱
۱-۱ انواع فیلتر	۱۲
۱-۱-۱ مشخصه اندازه فیلترها	۱۳
۱-۱-۲ مشخصه فاز یا تاخیر فیلتر	۱۵
۱-۲ روش‌های تقریب پاسخ فیلترها	۱۸
۱-۲-۱ تقریب اندازه فیلتر پایین‌گذر	۱۸
۱-۲-۲-۱ تقریب با ترورث برای فیلترهای پایین‌گذر با اندازه تا حد ممکن تخت (MFM)	۲۲
۱-۲-۲-۲ تقریب چی‌شف برای فیلترهای پایین‌گذر تمام قطب با تموج یکنواخت	۲۷
۱-۲-۲-۳ تقریب فیلترهای پایین‌گذر بیضوی	۳۱
۱-۲-۲-۴ تقریب تاخیر یا فاز: فیلتر پایین‌گذر بسل - تامسون	۳۵
۱-۳ تحلیل و ستنز مدارهای غیرفعال LC دو دهانه‌ای	۳۸
۱-۳-۱ ویژگی‌های تابع تبدیل فیلتر غیرفعال LC	۴۰
۱-۳-۲ ویژگی‌های مدارهای LC نردبانی	۴۲
۱-۳-۳-۱ ستنز مدارهای LC به روش طبقات دارلینگتون	۴۳
۱-۳-۳-۲ ستنز مدارهای LC به روش حذف متواالی قطبها	۴۶
۱-۳-۳-۳ روش دارلینگتون جهت ستنز مدارهای RLC	۵۰
۱-۴ مدار فیلترها	۵۲
۱-۴-۳-۱ مدار فیلتر با ترورث	۵۴
۱-۴-۳-۲ مدار فیلتر چی‌شف	۵۶
۱-۴-۳-۳ مدار فیلتر چی‌شف معکوس	۵۷
۱-۴-۳-۴ مدار فیلتر کائیر (بیضوی)	۵۸
۱-۴-۴ تبدیلات فرکانسی	۵۹
۱-۴-۴-۱ تبدیل فیلتر پایین‌گذر به بالاگذر	۶۰

۶۳	۲-۴-۱ تبدیل فیلتر پایین‌گذر به میان‌گذر
۶۶	۳-۴-۱ تبدیل فیلتر پایین‌گذر به میان‌نگذر
۶۹	۵-۱ حساسیت
۷۱	۶-۱ مقدمه‌ای بر فیلترهای فعال
۷۲	۱-۶-۱ تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل
۷۲	۱-۶-۱ تقویت‌کننده عملیاتی واقعی
۷۵	۱-۳-۶-۱ تقویت‌کننده‌های ترارسانای عملیاتی
۷۸	۱-۷-۱ فیلترهای مجتمع

۹۵

فصل ۲ فیلترهای فعال مقاومتی - خازنی

۹۶	۱-۲ ساخت اجزای غیر فعال با تقویت‌کننده
۹۸	۱-۱-۲ جمع‌کننده‌ها
۱۰۰	۱-۲-۲ انтگرال گیر وارونساز
۱۰۲	۱-۲-۲ انтگرال گیر غیر وارونساز
۱۰۳	۱-۲-۲ زیراتور و مبدل امپدانس
۱۱۰	۲-۲ طبقات فعال مرتبه دو
۱۱۳	۱-۲-۲ فیلتر Key و Sallen
۱۱۶	۲-۲-۲ فیلترهای دومجذوری بر مبنای انتگرال گیر
۱۱۹	۲-۳-۲ فیلترهای مرتبه بالاتر
۱۲۱	۱-۳-۲ تحقق فیلترهای با اتصال زنجیرهای
۱۲۲	۲-۳-۲ جفت کردن صفرها و قطبها
۱۲۴	۳-۳-۲ ترتیب طبقات
۱۲۶	۴-۳-۲ تخصیص بهره
۱۳۰	۴-۲ فیلترهای نردبانی بر مبنای انتگرال گیر
۱۳۱	۱-۴-۲ منحنی گذر سیگنال (SFG)
۱۳۶	۵-۲ پیاده‌سازی تفاضلی
۱۴۰	۶-۲ بهینه‌سازی محدوده پویا
۱۴۳	۷-۲ اثرات غیر ایده‌آل
۱۴۳	۱-۷-۲ نویز
۱۴۴	۲-۷-۲ محدودیت‌های ناشی از آپ‌امپ

۱۴۹.	۱-۸-۲ انتگرال گیر مختلط
۱۴۶.	۸-۲ نگاهی به فیلترهای فعال مختلط
۱۴۴.	۳-۷-۲ عوامل ناشی از عدم دقت در فرآیند ساخت بر مقادیر خازن و مقاومت

۱۶۳

فصل ۳ فیلترهای کلید خازنی

۱۶۴.	۱-۳ نمونه برداری
۱۶۶.	۲-۳ تحلیل در حوزه Z
۱۶۸.	۳-۳ اساس عملکرد فیلترهای کلید خازنی
۱۶۹.	۱-۳-۳ شرایط تقریب SC-R
۱۷۰.	۲-۳-۳ تحقق اجزای تشکیل دهنده مدارهای کلید خازنی
۱۷۳.	۳-۳-۳ ساعت های بدون هم پوشانی
۱۷۳.	۴-۳-۳ تقویت کننده عملیاتی
۱۷۴.	۴-۳ عوامل غیر ایده‌آل در فیلترهای کلید خازنی
۱۷۴.	۱-۴-۳ ابزارهای تحلیل در مدارهای کلید خازنی
۱۷۴.	۱-۱-۴-۳ انتگرال گیر گسسته در حوزه
۱۷۷.	۲-۱-۴-۳ تحلیل مدارهای کلید خازنی با استفاده از روابط بار خازنها
۱۷۹.	۵-۳ تقریب LDI و DDI در انتگرال گیر و تفاوت آنها
۱۷۹.	۶-۳ عوامل غیر ایده‌آل در فیلترهای کلید خازنی
۱۸۰.	۱-۶-۳ اثر عناصر پارازیتیکی
۱۸۷.	۲-۶-۳ اثر تقویت کننده عملیاتی غیر ایده‌آل
۱۸۷.	۱-۲-۶-۳ بهره dc محدود
۱۸۹.	۲-۲-۶-۳ پهنهای باند محدود
۱۸۹.	۳-۲-۶-۳ نرخ گردش محدود
۱۹۰.	۴-۲-۶-۳ مقاومت خروجی غیر صفر
۱۹۰.	۳-۶-۳ مقاومت غیر صفر کلیدها در حالت روشن
۱۹۰.	۴-۶-۳ تزریق بار و نشت ساعت
۱۹۳.	۵-۶-۳ نویز
۱۹۴.	۶-۶-۳ عوامل غیر ایده‌آلی ذاتی در فیلتر
۲۰۰.	۷-۳ پیاده‌سازی فیلترهای کلید خازنی
۲۰۰.	۱-۷-۳ منحنی گذر سیگنال

۲۰۱	۱-۱-۷-۳ ا نوع شکل موج های نمونه برداری شده
۲۰۳	۲-۱-۷-۳ روابط میان توابع تبدیل شبکه های کلید خازنی
۲۰۴	۳-۱-۷-۳ مدل های مداری معادل برای بلوک های کلید خازنی
۲۰۶	۲-۷-۳ پیاده سازی بر مبنای اتصال سری فیلتر های مرتبه پایین
۲۰۶	۱-۲-۷-۳ فیلتر های مرتبه اول
۲۰۸	۲-۲-۷-۳ فیلتر های مرتبه دو یا دو مجددی
۲۱۱	۳-۲-۷-۳ پیاده سازی مستقیم فیلتر های کلید خازنی مرتبه بالا
۲۱۷	۸-۳ فیلتر های تمام تفاضلی
۲۱۹	۹-۳ فیلتر های کلید - خازنی با مساحت کم

۲۲۷

فصل ۴ فیلتر های چند مسیره

۲۲۸	۱-۴ ساختار سیستمی فیلتر های چند مسیره
۲۳۷	۲-۴ دیدگاه مداری فیلتر های چند مسیره
۲۴۱	۱-۲-۴ آشنایی شهودی با عملکرد فیلتر های چند مسیره
۲۴۴	۲-۲-۴ پیاده سازی یک فیلتر چند مسیره خازن - مقاومتی دیفرانسیلی
۲۴۴	۳-۲-۴ خاصیت انتقال امپدانس در فیلتر های چند مسیره
۲۵۰	۴-۲-۴ پیاده سازی دیفرانسیلی فیلتر M-مسیره با ضریب کیفیت بالا
۲۵۱	۵-۲-۴ کاربرد فیلتر های چند مسیره به جای فیلتر SAW روی تراشه
۲۵۵	۳-۴ اثرات مرتبه دوم
۲۵۶	۱-۳-۴ نویز فاز LO
۲۵۶	۲-۳-۴ نویز حرارتی سوئیچ ها
۲۵۹	۳-۳-۴ خازن های پارازیتی سوئیچ ها
۲۵۹	۴-۳-۴ تزریق بار سوئیچ ها
۲۶۰	۵-۳-۴ عدم تطابق ها
۲۶۱	۴-۴ پیاده سازی فیلتر های چند مسیره توسط امپدانس مختلط
۲۶۲	۱-۴-۴ انتقال فرکانسی امپدانس مختلط
۲۶۵	۵-۴ تحلیل حوزه زمان فیلتر های چند مسیره
۲۷۱	۶-۴ تضعیف سیگنال های تاخوردگی
۲۷۲	۱-۶-۴ اثرات غیر ایده آل در حذف تاخوردگی
۲۷۲	۱-۱-۶-۴ چرخه کار CLK

۲۷۳	۴-۶-۱-۲ خطای بهره-
۲۷۴	۴-۶-۱-۳ بررسی اثر تسهیم بار در حذف تاخورده-
۲۷۶	۴-۶-۷-۷ طراحی تقویت‌کننده کم نویز-
۲۷۶	۴-۷-۱ تاثیر نویز-
۲۷۸	۴-۷-۲-۲ اثرات غیرخطی-
۲۸۰	۴-۷-۳ طراحی و شبیه‌سازی تقویت‌کننده فرکانس بالا قابل تنظیم با ضریب کیفیت بالا-
۲۸۴	۴-۸ نگاهی به مدارهای جدید در حوزه فیلترهای چند مسیره-

۲۹۹

فصل ۵ فیلترهای خازن-ترارسانا

۱-۵	۱-۵ ترارسانا و انTEGRالگیر بر مبنای آن-
۲-۵	۲-۵ طراحی فیلترهای-
۳۰۱	۳۰۱-۱ طراحی بر اساس روش جایگزینی-
۳۰۷	۳۰۷-۱ طراحی بر اساس روش منحنی گذر سیگنال (SFG)-
۳۱۴	۳۱۴-۲ طراحی بر اساس روش منحنی گذر سیگنال (SFG)-
۳۲۴	۳۲۴-۱-۲-۲-۵ پیاده‌سازی صفر انتقال با استفاده از روش SFG
۳۳۰	۳۳۰-۳-۲-۵ طراحی بر اساس روش اتصال زنجیرهای-
۳۳۴	۳۳۴-۳-۵ فیلترهای gm-C دومجذوری عمومی-
۳۳۶	۳۳۶-۴-۵ عوامل غیرایده‌آل در سلول‌های ترارسانا [۸]-
۳۳۷	۳۳۷-۵ طراحی برای حداکثر محدوده پویایی-
۳۴۰	۳۴۰-۶-۵ ساختارهای ترارسانا-
۳۴۲	۳۴۲-۱-۶-۵ ترارساناهای بر مبنای ترانزیستور اشیاع-
۳۴۲	۳۴۲-۱-۱-۶-۵ خطی‌سازی بر مبنای ثابت نگه داشتن مجموع ولتاژهای گیت-سورس-
۳۴۵	۳۴۵-۲-۱-۶-۵ استفاده از ساختار وارونساز-
۳۵۰	۳۵۰-۲-۶-۵ طراحی ترارساناهای بر مبنای ترانزیستور تراپود-
۳۵۰	۳۵۰-۱-۲-۶-۵ خطی‌سازی با ثابت نگه داشتن ولتاژ درین-سورس-
۳۵۲	۳۵۲-۲-۲-۶-۵ خطی‌سازی با مقاومت در سورس-
۳۵۵	۳۵۵-۳-۲-۶-۵ خطی‌سازی با تقسیم ولتاژ ورودی-
۳۵۶	۳۵۶-۴-۲-۶-۵ استفاده از تقویت‌کننده پسخور-
۳۵۹	۳۵۹-۵-۲-۶-۵ ثابت نگه داشتن جریان ترانزیستور ورودی-
۳۵۹	۳۵۹-۶-۲-۶-۵ طراحی ترارسانای خطی فرکانس بالا-
۳۶۲	۳۶۲-۳-۶-۵ طراحی ترارسانای ولتاژ پایین-

۴-۶ ساده‌ترین مدار ترارسانا ۳۶۶

۳۸۵

فصل ۶ تنظیم خودکار فرکانس و ضریب کیفیت

۱-۶ کلیت سیستم کنترل کننده عملکرد فیلتر ۳۸۶
۲-۶ روش‌های کنترل فرکانس ۳۸۷
۳-۶ ۱-۲-۶ روش‌های تولید سیگنال کنترل ۳۸۷
۴-۶ ۱-۱-۲-۶ استفاده از نوسان کننده کنترل شونده با ولتاژ (VCO) ۳۸۷
۵-۶ ۲-۱-۲-۶ استفاده از فیلتر کنترل شونده با ولتاژ (VCF) ۳۸۹
۶-۶ ۳-۱-۲-۶ استفاده از مقاومت مرجع ۳۹۲
۷-۶ ۴-۱-۲-۶ استفاده از مقاومت مرجع با منابع جریان نامساوی ۳۹۴
۸-۶ ۵-۱-۲-۶ استفاده از جریان مرجع ۳۹۴
۹-۶ ۶-۱-۲-۶ روش مبتنی بر بهره واحد انگرال‌گیر ۳۹۶
۱۰-۶ ۲-۲-۶ روش اعمال سیگنال کنترل ۳۹۶
۱۱-۶ ۳-۶ روش‌های کنترل Q ۳۹۷
۱۲-۶ ۱-۳-۶ روش‌های تولید سیگنال کنترل ۳۹۷
۱۳-۶ ۱-۱-۳-۶ استفاده از خطای دامنه ۳۹۷
۱۴-۶ ۲-۱-۳-۶ استفاده از خطای زمان نشست (t_s) ۳۹۸
۱۵-۶ ۳-۱-۳-۶ استفاده از خطای فاز ۴۰۰
۱۶-۶ ۲-۳-۶ روش‌های اعمال سیگنال کنترل ۴۰۰
۱۷-۶ ۱-۲-۳-۶ اعمال سیگنال کنترل به ترارسانای تعیین‌کننده Q ۴۰۰
۱۸-۶ ۲-۲-۳-۶ استفاده از صفر و قطب قابل تنظیم ۴۰۱
۱۹-۶ ۴-۶ مطالعه موردی: بررسی یک مدار تنظیم فرکانس و Q [۱] و [۸-۷] ۴۰۲
۲۰-۶ ۱-۴-۶ بررسی تاثیر جایی فاز عناصر ترارسانا بر روی Q یک سیستم درجه دو ۴۰۳
۲۱-۶ ۲-۴-۶ بررسی نظریه خشی نمودن جایی فاز توسط مقاومت خروجی ترارسانا ۴۰۴
۲۲-۶ ۳-۴-۶ تحقق مقاومت متغیر ۴۰۸
۲۳-۶ ۴-۴-۶ سیستم نهایی تنظیم فرکانس و ضریب کیفیت ۴۱۰
۲۴-۶ ۵-۶ روش تنظیم تطبیقی ضریب کیفیت [۱۰] ۴۱۰